

CIRCUITO ELÉCTRICO SENCILLO

Toma nota de los materiales:

Materiales:

- Panel.
- Pictogramas y palabras.
- 2 ó 3 m de cable.
- 32 encuadernadores.
- Bombilla y portabombilla.
- Pila de petaca 4'5V.
- 2 clips.
- Punzón.
- Tijeras y pegamento.

Sigue los pasos hasta llegar a la realización del experimento:

